অধ্যায় ৬

বেল সার্কিট

কলিং বেল · দুই স্থান থেকে নিয়ন্ত্রণ · সিরিজ বেল · ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বৈদ্যুতিক বেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ট্রেম্বলিং বেল, সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল, বাজার ও চাইমের পার্থক্য বলতে পারবে।
- পুশ সুইচ দিয়ে একটি সাধারণ কলিং বেল সংযোগ করতে পারবে।
- দুই বা তার বেশি স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে সংযোগ করে সিরিজ সংযোগের বৈশিষ্ট্য যাচাই করতে সক্ষম হবে।
- ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিট তৈরি করতে পারবে।
- ইন্ডিকেটর বাতিসহ কলিং সিস্টেম তৈরি করতে ও তার কাজ ব্যাখ্যা করতে শিখবে।

অধ্যায় ৩-এ বাতি ও সকেটের মৌলিক সংযোগ শেখা হয়েছে। বেল সার্কিটেও সেই একই নীতি কাজ করে, তবে এখানে লোড হলো বৈদ্যুতিক বেল আর নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র হলো পুশ সুইচ। এটি চাপলে সংযোগ হয়, ছেড়ে দিলেই সংযোগ কেটে যায়। অধ্যায় ৩-এ সার্কিট ১ থেকে ৫ দেখানো হয়েছে, তাই এ অধ্যায়ের বেল সার্কিটগুলোর নম্বর ৬ থেকে শুরু।


বেল সার্কিট থেকে যে ধারণাগুলো শেখা যায়, যেমন প্যারালাল ও সিরিজ সংযোগের পার্থক্য, একাধিক স্থান থেকে একটি লোড নিয়ন্ত্রণ এবং ইন্ডিকেটরের ব্যবহার, সেগুলো পরের অনেক কাজে লাগে। এগুলো পরে টু-ওয়ে সুইচ, কলিং সিস্টেম ও ফায়ার অ্যালার্মের ওয়্যারিংয়ে কাজে লাগবে।

৬.১ বৈদ্যুতিক বেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি

📘 **সংজ্ঞা: বৈদ্যুতিক বেল**

যে যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক্তিকে চুম্বক-শক্তিতে বদলে নিয়ে হ্যামারের আঘাতে শব্দ তৈরি করে, তাকে **বৈদ্যুতিক বেল** (Electric Bell) বলে।

বৈদ্যুতিক বেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি

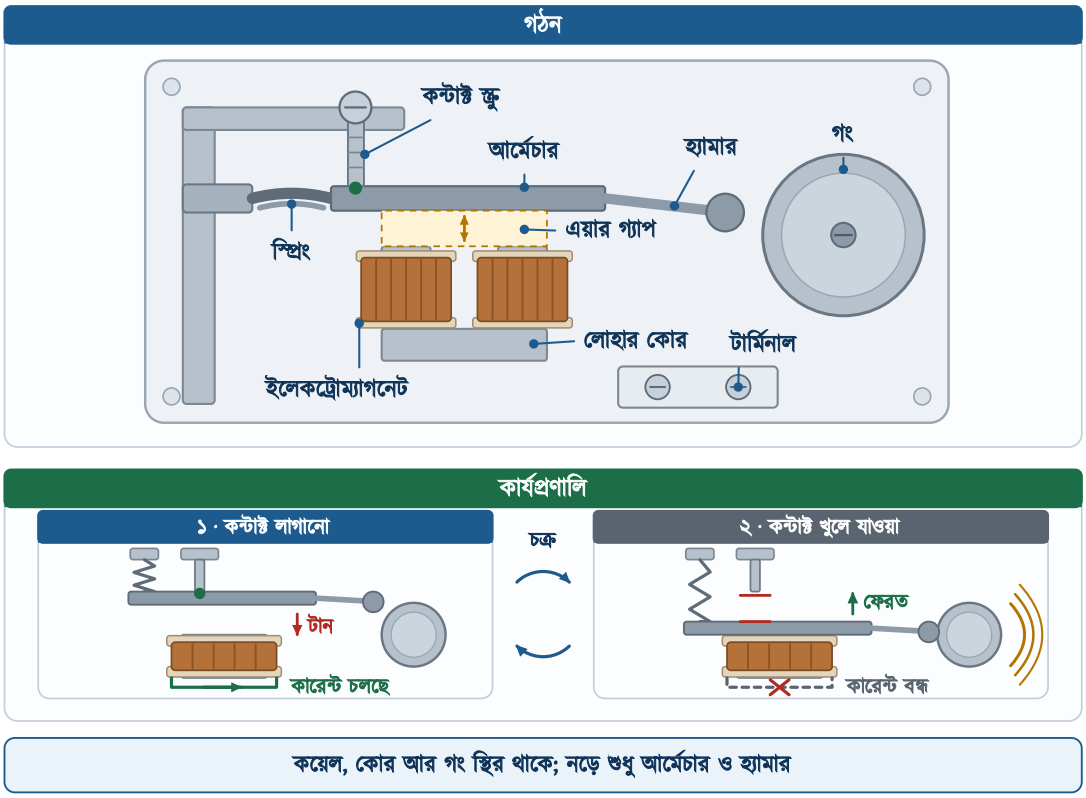

চিত্র ৬.১: *বৈদ্যুতিক বেলের গঠন ও কার্যপ্রণালি*

সারণি ৬.১: বৈদ্যুতিক বেলের প্রধান অংশ ও সেগুলোর কাজ

অংশ	কাজ
ইলেকট্রোম্যাগনেট	কারেন্ট পেলে চুম্বকে পরিণত হয়ে আর্মেচারকে টানে
আর্মেচার	নরম লোহার পাত; চুম্বকের টানে সরে আসে
হ্যামার	আর্মেচারের প্রান্তে লাগানো, গংয়ে আঘাত করে
গং	ধাতব বাটি; আঘাত পেলে শব্দ হয়
কন্টাক্ট স্ক্রু	সার্কিট ভাঙা-জোড়ার কাজ করে, ফলে আঘাত পুনরাবৃত্ত হয়
স্প্রিং	আর্মেচারকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনে

❖ মনে রাখুন

পুশ সুইচ চাপা অবস্থায় সার্কিট সেকেন্ডে বহুবার ভাঙে ও জোড়া লাগে, তাই হ্যামার বারবার গংয়ে আঘাত করে এবং একটানা শব্দ শোনা যায়। এই কারণেই একে **ট্রেম্বলিং বেল** বলা হয়।


৬.১.১ বেলের ভোল্টেজ ও ব্যবহার

বাজারে সাধারণত দুই ধরনের বেল পাওয়া যায়: সরাসরি ২৩০ V-এ চলে এমন বেল এবং ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে ৬–১২ V-এ চলে এমন লো-ভোল্টেজ বেল। স্কুল, হাসপাতাল ও শিশুদের নাগালের মধ্যে থাকা জায়গায় লো-ভোল্টেজ বেল বেশি নিরাপদ, কারণ পুশ সুইচে হাত লাগলেও শকের ঝুঁকি প্রায় থাকে না।

- বাসাবাড়ির সদর দরজা: সাধারণ কলিং বেল বা চাইম;
- অফিস ও দোকান: কর্মী ডাকার জন্য বাজার;
- হাসপাতাল ও হোটেল: ইন্ডিকেটরসহ কলিং সিস্টেম;
- কারখানা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: সময় ঘোষণার ঘণ্টা;
- অগ্নি-সতর্কতা ব্যবস্থা: ফায়ার অ্যালার্ম বেল (এর প্রতীক অধ্যায় ৫-এ দেওয়া আছে)।

৬.১.২ বৈদ্যুতিক বেলের প্রকারভেদ

বেল, বাজার ও চাইম: বাস্তব যন্ত্র

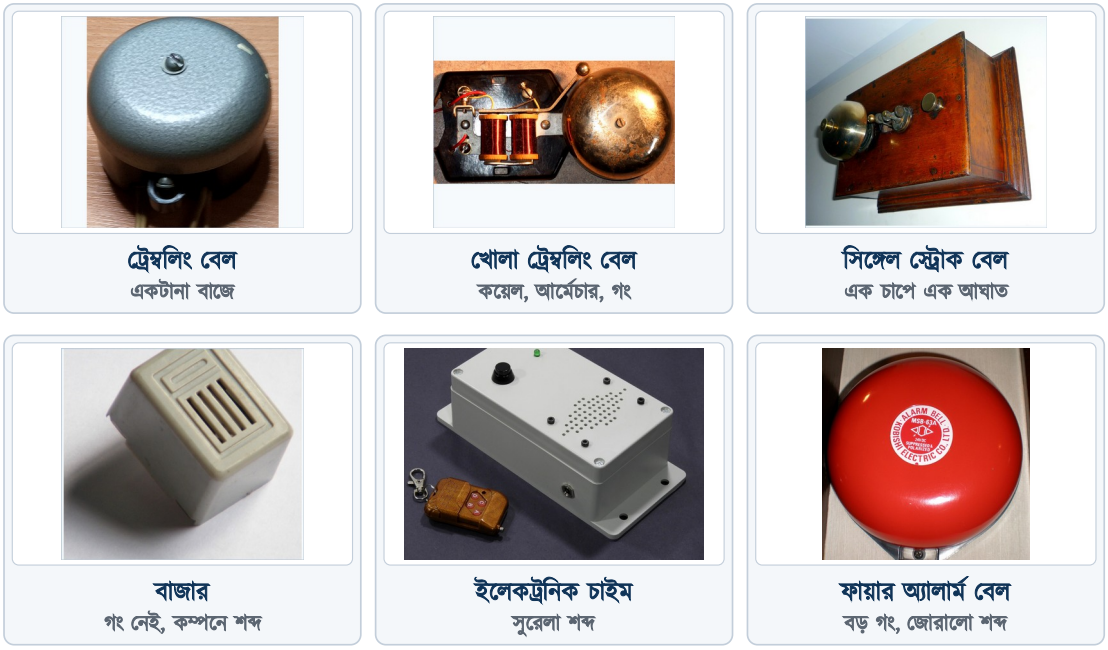

চিত্র ৬.২: *বেল, বাজার ও চাইমের বাস্তব চিত্র*

- **ট্রেম্বলিং বেল:** কন্টাক্ট বারবার ভাঙে; সুইচ চেপে রাখলে একটানা বাজে;
- **সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল:** এতে কন্টাক্ট বারবার বিচ্ছিন্ন হয় না; একবার চাপে একবারই শব্দ হয়;
- **বাজার (Buzzer):** গং থাকে না, আর্মেচারের কম্পনেই গুনগুন শব্দ হয়;
- **ইলেকট্রনিক চাইম:** ইলেকট্রনিক সার্কিটে সুরেলা শব্দ তৈরি করে;

- **ফায়ার অ্যালার্ম বেল:** বড় গং, একটানা জোরালো শব্দ; অগ্নিসংকেতে বসে।

বাইরে থেকে দেখে ট্রেম্বলিং ও সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল সহজে আলাদা করা যায় না, কারণ দুটিরই গোল ধাতব গং ও একই রকম ঢাকনা থাকে। পার্থক্য থাকে ভেতরে। ট্রেম্বলিং বেলে কন্টাক্ট স্ক্রু থাকে, সিঙ্গেল স্ট্রোক বেলে থাকে না। কেনার সময় গায়ের লেখা বা ক্যাটালগ দেখে নিতে হয়।

৬.১.৩ পুশ সুইচ

এই অধ্যায়ের প্রতিটি সার্কিটে **পুশ সুইচ** ব্যবহার করা হয়। নব চাপলে ভেতরের কন্টাক্ট দুটি জোড়া লাগে; নব ছেড়ে দিলে স্প্রিং কন্টাক্টকে আবার আলাদা করে দেয়। অর্থাৎ চাপ থাকলে বেল বাজে, ছেড়ে দিলে থামে। নবের গায়ে সাধারণত বেলের চিহ্ন আঁকা থাকে, যাতে বোর্ডের অন্য সুইচের সঙ্গে গুলিয়ে না যায়। পুশ সুইচের রেটিং ছোট (৫–৬ A), কারণ বেলের কারেন্ট এক অ্যাম্পিয়ারেরও কম।



চিত্র ৬.৩: *বেল পুশ সুইচ (নবে বেলের চিহ্ন)*

৬.২ বেল সার্কিট ৬: সাধারণ কলিং বেল

এটি সবচেয়ে সহজ বেল সার্কিট। একটি পুশ সুইচ ফেজ তারে বসানো হয়; সুইচ চাপলে সার্কিট সম্পূর্ণ হয়ে বেল বাজে এবং সুইচ ছেড়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়।

৬.২.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল: ১টি
- পুশ সুইচ: ১টি
- ২-পিন প্লাগ: ১টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো

৬.২.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. সরবরাহের ফেজ তারটি পুশ সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে;


২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে বেলের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৩. নিউট্রাল তারটি সরাসরি বেলের অপর টার্মিনালে লাগাতে হবে;

৪. সব সংযোগ শক্ত করে এঁটে সুইচ চেপে পরীক্ষা করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> পুশ সুইচ অবশ্যই ফেজ তারে বসাতে হবে। নিউট্রালে বসালে সুইচ না চাপা অবস্থাতেও বেলের টার্মিনালে ফেজ থেকে যাবে।

বেল সার্কিট ৬: সাধারণ কলিং বেল

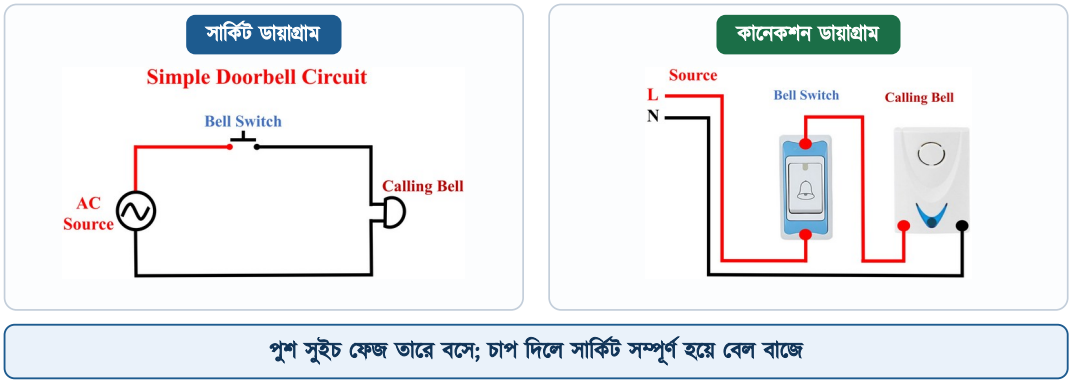

চিত্র ৬.৪: *সাধারণ কলিং বেল*

৬.৩ বেল সার্কিট ৭: দুই স্থান থেকে বেল নিয়ন্ত্রণ

অনেক বাড়িতে সদর দরজা ও পেছনের দরজা, দুই জায়গা থেকেই একই বেল বাজানোর দরকার হয়। এ জন্য দুটি পুশ সুইচ পরস্পর **প্যারালালে** সংযোগ করতে হয়।

৬.৩.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল: ১টি
- পুশ সুইচ: ২টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো

৬.৩.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ফেজ তারটি দুটি সুইচেরই একটি করে টার্মিনালে লাগাতে হবে;


২. দুই সুইচের অপর টার্মিনাল দুটি একসঙ্গে জুড়ে বেলের এক টার্মিনালে নিতে হবে;

৩. নিউট্রাল তারটি সরাসরি বেলের অপর টার্মিনালে লাগাতে হবে;

৪. দুটি সুইচ আলাদাভাবে চেপে দুই ক্ষেত্রেই বেল বাজছে কি না দেখতে হবে।

> ⚠️ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ দুটি ভুল করে সিরিজে লাগালে দুটি সুইচ একসঙ্গে চাপলেই কেবল বেল বাজবে। তাই এখানে সুইচ দুটি প্যারালালে লাগাতে হবে।

বেল সার্কিট ৭: দুই স্থান থেকে একটি বেল

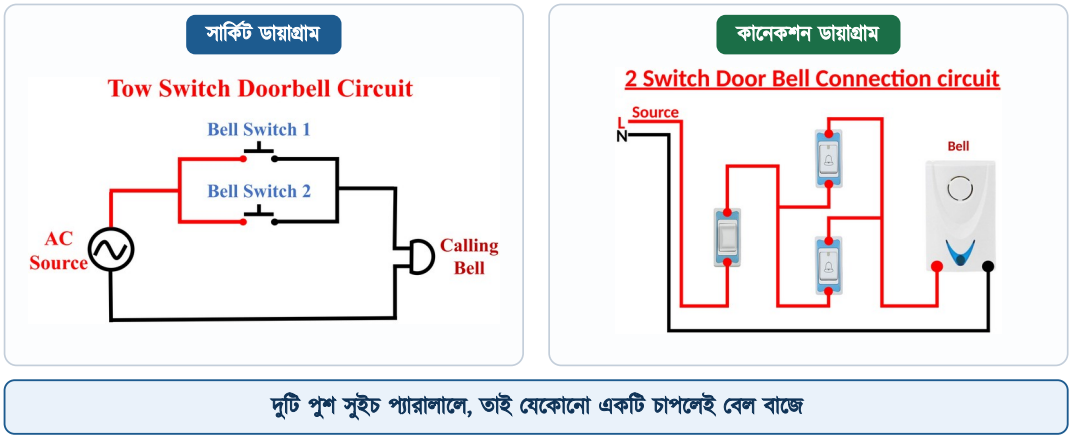

চিত্র ৬.৫: *দুই স্থান থেকে বেল নিয়ন্ত্রণ*

৬.৪ বেল সার্কিট ৮: সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে

এই সার্কিটে একটি পুশ সুইচ, একটি বাতি ও একটি বেল একই সিরিজ সার্কিটে সংযোগ করা হয়। সুইচ চাপলে একই পথে কারেন্ট চলে, ফলে বাতি জ্বলে এবং বেলও একসঙ্গে বাজে।

৬.৪.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল: ১টি
- বাতি ও হোল্ডার: ১টি
- পুশ সুইচ: ১টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো

৬.৪.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ফেজ তারটি পুশ সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে;

২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে বাতির এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;


৩. বাতির অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে বেলের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৪. বেলের অবশিষ্ট টার্মিনালে নিউট্রাল তার লাগাতে হবে;

৫. সুইচ চেপে বাতি ও বেল একসঙ্গে চালু হচ্ছে কি না লক্ষ করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সিরিজ সংযোগে বাতি বা বেল যেকোনো একটির তার ছিঁড়লে বা কোনোটি নষ্ট হলে পুরো সার্কিট বন্ধ হয়ে যাবে; তখন বাতি ও বেল কোনোটিই চলবে না।

বেল সার্কিট ৮: সিরিজ বেল সার্কিট

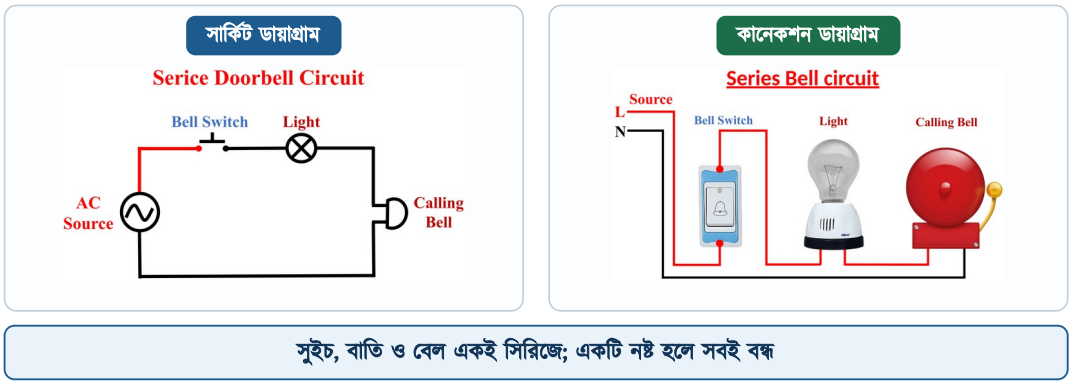

চিত্র ৬.৬: *সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে*

৬.৫ বেল সার্কিট ৯: ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম

জরুরি অবস্থায় ভবনের যেকোনো জায়গা থেকে অ্যালার্ম বাজানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে, এবং সেই শব্দ ভবনের সব জায়গায় শোনা যেতে হবে। এ জন্য দুই বা তার বেশি ইমার্জেন্সি পুশ সুইচ **প্যারালালে** লাগানো হয়, যাতে যেকোনো একটি চাপলেই অ্যালার্ম বাজে। বেলগুলোও প্যারালালে লাগানো হয়, যাতে সবগুলো একসঙ্গে বাজে। কারখানার মতো যেখানে অনেক শব্দ হয়, সেখানে বেলের সঙ্গে প্যারালালে একটি সংকেত বাতিও লাগানো যায়। তখন শব্দের পাশাপাশি আলো দেখেও সতর্ক হওয়া যায়।

৬.৫.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল: ২টি

- ইমার্জেন্সি পুশ সুইচ: ২টি
- সংযোগের তার: প্রয়োজনমতো

৬.৫.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ফেজ তার থেকে দুটি শাখা নিয়ে দুটি ইমার্জেন্সি পুশ সুইচের একটি করে টার্মিনালে লাগাতে হবে, যাতে সুইচ দুটি প্যারালালে থাকে;

২. দুই সুইচের অপর টার্মিনাল একসঙ্গে জুড়ে একটি কমন তার তৈরি করতে হবে;


৩. কমন তার থেকে দুটি তার নিয়ে একটি প্রথম বেলে এবং অন্যটি দ্বিতীয় বেলে লাগাতে হবে, যাতে বেল দুটিও প্যারালালে থাকে;

৪. দুটি বেলের অবশিষ্ট টার্মিনাল একসঙ্গে জুড়ে নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে;

৫. যেকোনো একটি সুইচ চেপে দেখতে হবে দুটি বেলই একসঙ্গে বাজছে কি না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ দুটি এবং বেল দুটি, দুটি জোড়াই প্যারালালে থাকবে। সুইচ সিরিজে থাকলে দুটি সুইচ একসঙ্গে চাপতে হতো, যা জরুরি মুহূর্তে সম্ভব নয়। বেল সিরিজে থাকলে একটি নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে অন্যটিও বন্ধ হয়ে যাবে, যা জরুরি অবস্থায় বিপজ্জনক।

বেল সার্কিট ৯: ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম

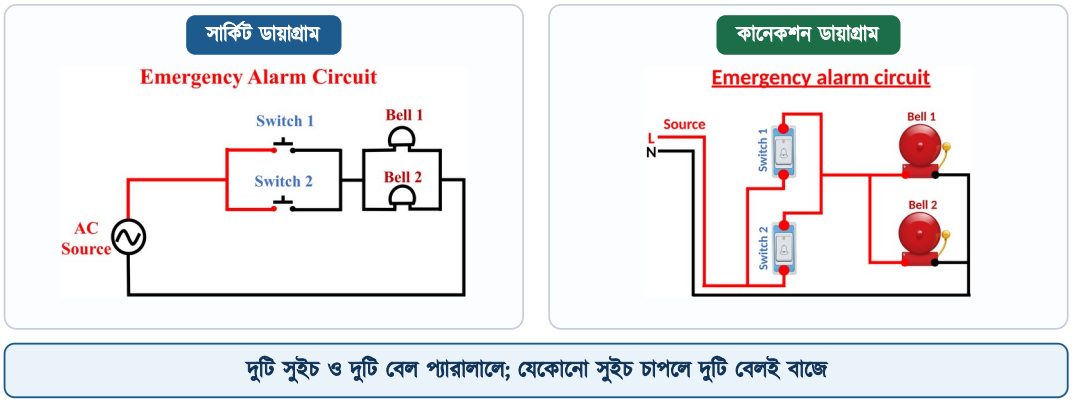

চিত্র ৬.৭: *ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম*

৬.৬ ইন্ডিকেটর বাতিসহ কলিং সিস্টেম

হাসপাতাল, হোটেল বা বড় অফিসে একাধিক কক্ষ থেকে একই বেল বাজানো হয়। তখন কেবল শব্দে বোঝা যায় না কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান হলো প্রতিটি কক্ষের সুইচের সঙ্গে **সিরিজে** একটি করে ইন্ডিকেটর বাতি বসানো।

১. প্রতিটি কক্ষে একটি পুশ সুইচ ও তার সঙ্গে সিরিজে একটি ইন্ডিকেটর বাতি বসাতে হবে;

২. প্রতিটি সুইচ-বাতি শাখার এক প্রান্ত ফেজে যুক্ত করতে হবে; শাখাগুলো নিজেদের মধ্যে প্যারালালে থাকবে;


৩. তিনটি শাখার অপর প্রান্ত একসঙ্গে জুড়ে একটি কমন তার তৈরি করতে হবে;

৪. কমন তারটি বেলের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে, বেলের অপর টার্মিনাল নিউট্রালে লাগাতে হবে;

৫. যেকোনো কক্ষের সুইচ চাপলে সেই শাখা দিয়ে কারেন্ট বেল হয়ে নিউট্রালে ফেরে; ফলে বেল বাজে এবং সেই কক্ষের বাতিও জ্বলে;

৬. কোন বাতি জ্বলেছে দেখেই বোঝা যাবে কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে।

তিন স্থান থেকে বেল ও ইন্ডিকেটর বাতি

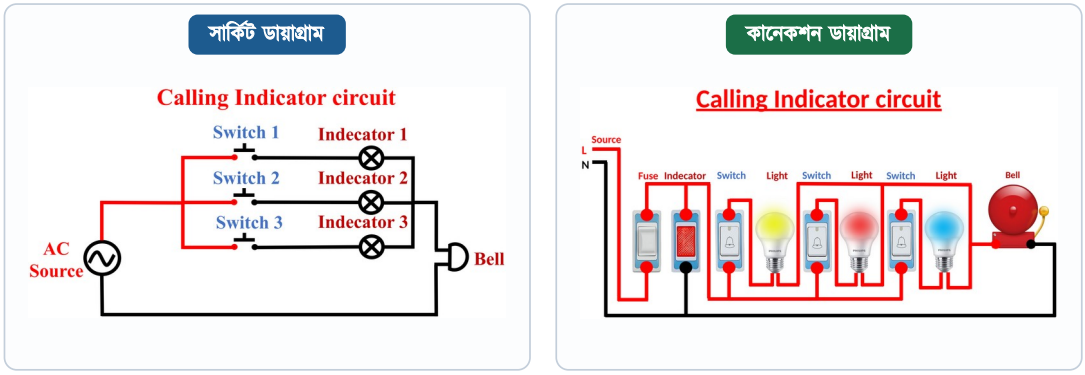

চিত্র ৬.৮: *ইন্ডিকেটর বাতিসহ তিন স্থান থেকে বেল নিয়ন্ত্রণ*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ইন্ডিকেটর বাতি বেলের সঙ্গে একই শাখায় থাকে, তাই বাতির মান এমন বেছে নিতে হবে যাতে বেলটি ঠিকমতো বাজে; প্রয়োজনে বেল ও বাতির রেটিং মিলিয়ে নিতে হবে। প্রতিটি কক্ষের বাতির পাশে কক্ষের নাম বা নম্বর লিখে রাখলে ব্যবহার আরও সহজ হয়।

৬.৬.১ বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের তুলনা

সারণি ৬.২: বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের তুলনা

বিষয়	সিরিজ সংযোগ	প্যারালাল সংযোগ
পথ	একটিমাত্র পথ	একাধিক পথ
ভোল্টেজ	প্রতিটি লোডে ভাগ হয়ে যায়	প্রতিটি লোডে পূর্ণ ভোল্টেজ
একটি নষ্ট হলে	সবগুলো বন্ধ হয়ে যায়	বাকিগুলো চলতে থাকে
বেলের শব্দ	দুর্বল হয়	স্বাভাবিক থাকে
যেখানে ব্যবহার	ইন্ডিকেটর বাতি ও সুইচ একসঙ্গে	একাধিক সুইচ বা একাধিক বেল

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব ও গাণিতিক হিসাব অধ্যায় ৭-এ আলোচনা করা হবে।

৬.৭ সারসংক্ষেপ

- বৈদ্যুতিক বেল ইলেকট্রোম্যাগনেটের সাহায্যে আর্মেচার ও হ্যামার নাড়িয়ে শব্দ তৈরি করে।
- কন্টাক্ট স্ক্রু বারবার সার্কিট ভাঙে ও জোড়ে বলে বেল একটানা বাজে; এ ধরনের বেলকে ট্রেম্বলিং বেল বলে।
- বেল নিয়ন্ত্রণে সর্বদা পুশ সুইচ ব্যবহৃত হয়; সুইচ ফেজ তারে বসাতে হয়।
- দুই স্থান থেকে একটি বেল বাজাতে দুটি পুশ সুইচ **প্যারালালে** লাগাতে হয়।
- সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে লাগালে সবগুলো একসঙ্গে চালু হয়; একটি নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে সবই বন্ধ হয়ে যায়।
- ইমার্জেন্সি অ্যালার্মে একাধিক বেল প্যারালালে যুক্ত থাকে, যাতে প্রতিটি বেল পূর্ণ ভোল্টেজ পায় এবং একটি নষ্ট হলেও অন্যগুলো বাজে।
- ইন্ডিকেটর বাতি প্রতিটি সুইচের সঙ্গে **সিরিজে** বসে, ফলে কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে তা দেখা যায়।

৬.৮ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৬.৩: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Electric Bell	বৈদ্যুতিক বেল	চুম্বকত্বে শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র
Trembling Bell	ট্রেম্বলিং বেল	একটানা শব্দ করে এমন বেল
Single Stroke Bell	সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল	একবার চাপে একবার শব্দ
Buzzer	বাজার	গং ছাড়া কম্পনে শব্দ করে
Electromagnet	ইলেকট্রোম্যাগনেট	কারেন্ট পেলে চুম্বক হয়
Armature	আর্মেচার	চুম্বকের টানে সরে আসা লোহার পাত
Gong	গং	যে ধাতব বাটিতে আঘাত পড়ে
Contact Screw	কন্টাক্ট স্ক্রু	সার্কিট ভাঙা-জোড়ার অংশ
Make-and-break	মেক-অ্যান্ড-ব্রেক	বারবার সংযোগ ভাঙা-জোড়ার ক্রিয়া
Leaf Spring	লিফ স্প্রিং	আর্মেচার ফিরিয়ে আনা পাত-স্প্রিং
Push Switch	পুশ সুইচ	চাপলে সংযোগ, ছাড়লে বিচ্ছিন্ন
Calling Bell	কলিং বেল	দরজায় লাগানো ডাকার বেল
Chime	চাইম	সুরেলা শব্দের বেল
Siren	সাইরেন	জোরালো সতর্কতা-সংকেত যন্ত্র
Bell Transformer	বেল ট্রান্সফরমার	২৩০ V → ৬–১২ V নামানো ট্রান্সফরমার
Terminal	টার্মিনাল	তার আটকানোর সংযোগ বিন্দু
Series Connection	সিরিজ সংযোগ	উপাদান একের পর এক, একই পথে
Parallel Connection	প্যারালাল সংযোগ	উপাদান পাশাপাশি, আলাদা পথে
Annunciator	অ্যানানসিয়েটর	কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে দেখানো বোর্ড
Indicator Lamp	ইন্ডিকেটর বাতি	কোন স্থান থেকে ডাকা হয়েছে তা দেখায়

৬.৯ অনুশীলনী

৬.৯.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক বেলে কোন অংশটি চুম্বকে পরিণত হয়?

(ক) ইলেকট্রোম্যাগনেট
(খ) আর্মেচার
(গ) গং
(ঘ) হ্যামার

২. যে বেল একটানা শব্দ করে তাকে কী বলে?

(ক) সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল
(খ) ট্রেম্বলিং বেল
(গ) বাজার
(ঘ) চাইম

৩. বেল নিয়ন্ত্রণে কোন সুইচ ব্যবহৃত হয়?

(ক) ১-ওয়ে সুইচ
(খ) টু-ওয়ে সুইচ
(গ) পুশ সুইচ
(ঘ) ইন্টারমিডিয়েট সুইচ

৪. পুশ সুইচ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) নিউট্রাল
(খ) আর্থ
(গ) যেকোনো তারে
(ঘ) ফেজ

৫. দুই স্থান থেকে একটি বেল বাজাতে সুইচ দুটি কীভাবে লাগাতে হয়?

(ক) প্যারালালে
(খ) সিরিজে
(গ) মিশ্রভাবে
(ঘ) যেকোনোভাবে

৬. সিরিজ বেল সার্কিটে সুইচ চাপলে কী ঘটে?

(ক) শুধু বাতি জ্বলে
(খ) শুধু বেল বাজে
(গ) বাতি ও বেল একসঙ্গে চালু হয়
(ঘ) কিছুই হয় না

৭. সিরিজ বেল সার্কিটে বাতি নষ্ট হলে কী হবে?

(ক) শুধু বাতি বন্ধ হবে, বেল বাজবে
(খ) বেল আরও জোরে বাজবে
(গ) কিছুই হবে না
(ঘ) বেলও বন্ধ হয়ে যাবে

৮. ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিটে দুটি বেল কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) সিরিজে **(খ)** প্যারালালে

(গ) আলাদা সার্কিটে **(ঘ)** আর্থের সঙ্গে

৯. ইন্ডিকেটর বাতি সুইচের সঙ্গে কীভাবে বসে?

(ক) সিরিজে **(খ)** প্যারালালে

(গ) আলাদাভাবে **(ঘ)** নিউট্রালে

১০. গং না থাকলে যে যন্ত্র কম্পনে শব্দ করে তাকে কী বলে?

(ক) বেল **(খ)** চাইম

(গ) সাইরেন **(ঘ)** বাজার

১১. প্যারালাল সংযোগে প্রতিটি লোডে ভোল্টেজ কেমন থাকে?

(ক) ভাগ হয়ে যায় **(খ)** শূন্য হয়

(গ) পূর্ণ থাকে **(ঘ)** দ্বিগুণ হয়

১২. আর্মেচারকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনে কোন অংশ?

(ক) গং **(খ)** স্প্রিং

(গ) হ্যামার **(ঘ)** কন্টাক্ট স্ক্রু

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-ঘ, ১১-গ, ১২-খ

৬.৯.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক বেল কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. বৈদ্যুতিক বেলের কার্যপ্রণালি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩. ট্রেম্বলিং বেল ও সিঙ্গেল স্ট্রোক বেলের পার্থক্য লিখুন।

৪. বাজার ও বেলের মধ্যে পার্থক্য কী?

৫. বেল নিয়ন্ত্রণে পুশ সুইচ ব্যবহার করা হয় কেন?

৬. দুই স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণের সংযোগ পদ্ধতি লিখুন।

৭. সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে লাগালে কী কী অসুবিধা হয়?

৮. ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিটে একাধিক বেল প্যারালালে সংযোগ করা হয় কেন?

৯. ইন্ডিকেটর বাতিসহ কলিং সিস্টেমের সুবিধা কী?

১০. বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৬.৯.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক বেলের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে এর কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করুন।

২. দুই স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ পদ্ধতি লিখুন।

৩. ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিট অঙ্কন করে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৪. ইন্ডিকেটর বাতিসহ তিনটি স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণের সার্কিট অঙ্কন করে এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা করুন।

৫. বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৬.৯.৪ ঘ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৬.৪: অধ্যায় ৬-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সাধারণ কলিং বেল সংযোগ	বেল, পুশ সুইচ, তার	মৌলিক বেল সার্কিট
২	দুই স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণ	বেল, পুশ সুইচ ২টি, তার	প্যারালাল সংযোগ
৩	সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে সংযোগ করে যাচাই	বেল, বাতি, পুশ সুইচ, তার	সিরিজ সংযোগের বৈশিষ্ট্য
৪	ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিট তৈরি (দুটি সুইচ, দুটি বেল প্যারালালে)	বেল ২টি, পুশ সুইচ ২টি, তার	প্যারালাল লোড সংযোগ
৫	তিন স্থান থেকে বেল ও ইন্ডিকেটর বাতির সংযোগ	বেল, পুশ সুইচ ৩টি, বাতি ৩টি	কলিং সিস্টেম ওয়্যারিং
৬	পাঁচটি বেল সার্কিটের ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল, পেনসিল	নকশা অঙ্কন