অধ্যায় ৪

ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

কারেন্ট · ভোল্টেজ · রোধ · পাওয়ার · এসি-ডিসি · ফ্রিকোয়েন্সি

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বিদ্যুৎ কী এবং স্থির ও চল বিদ্যুতের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে।
- এসি ও ডিসি কারেন্টের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রোধের সংজ্ঞা, প্রতীক ও একক জানবে।
- ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে V, I ও R-এর হিসাব করতে পারবে।
- পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য বুঝে সূত্র প্রয়োগ করতে পারবে।
- ফ্রিকোয়েন্সি, ইন্ডাক্ট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে।
- IEC 60445 ও BNBC অনুসারে পরিবাহীর রং সংকেত চিনতে ও প্রয়োগ করতে পারবে।

তারের সাইজ, ব্রেকারের রেটিং বা বিদ্যুৎ বিল, হাউস ওয়্যারিংয়ের প্রতিটি হিসাবের ভিত্তি কয়েকটি মৌলিক রাশি: কারেন্ট, ভোল্টেজ, রোধ ও পাওয়ার। এই রাশিগুলোর অর্থ এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার না হলে পরের অধ্যায়গুলোর হিসাব বোঝা কঠিন হবে।

এই অধ্যায়ে পরমাণুর গঠন থেকে শুরু করে একটি সম্পূর্ণ সার্কিট পর্যন্ত বিদ্যুতের মৌলিক ধারণাগুলো ধাপে ধাপে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি সংজ্ঞার সঙ্গে প্রতীক, একক ও ব্যবহারিক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী ধারণাগুলো বাস্তব কাজের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পারে।

৪.১ বিদ্যুতের ধারণা ও প্রকারভেদ


📘 **সংজ্ঞা: বিদ্যুৎ**

বিদ্যুৎ এক ধরনের শক্তি, যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু এর প্রভাব (আলো, তাপ, ঘূর্ণন) অনুভব করা যায়। পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহের মাধ্যমে এই শক্তি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়।

৪.১.১ পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন

প্রতিটি পদার্থ অসংখ্য পরমাণু দিয়ে গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, যেখানে ধনাত্মক চার্জযুক্ত প্রোটন ও চার্জহীন নিউট্রন থাকে। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘোরে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন। সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কম অনুভব করে, ফলে সামান্য শক্তি পেলেই সেগুলো পরমাণু ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এদের **মুক্ত ইলেকট্রন** বলা হয়।

পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন

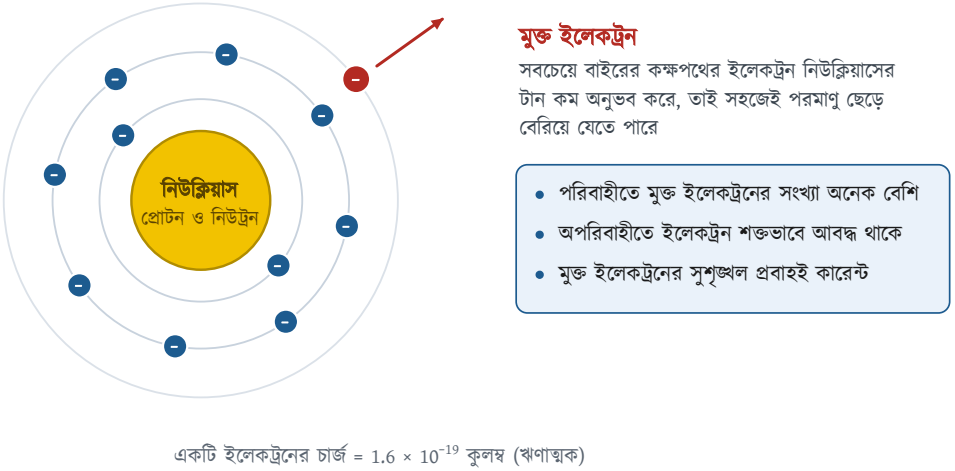


চিত্র ৪.১: *পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> যে পদার্থে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা যত বেশি, সেটি তত ভালো পরিবাহী। তামা ও অ্যালুমিনিয়ামে মুক্ত ইলেকট্রন প্রচুর, তাই এগুলো দিয়েই বৈদ্যুতিক তার তৈরি হয়।

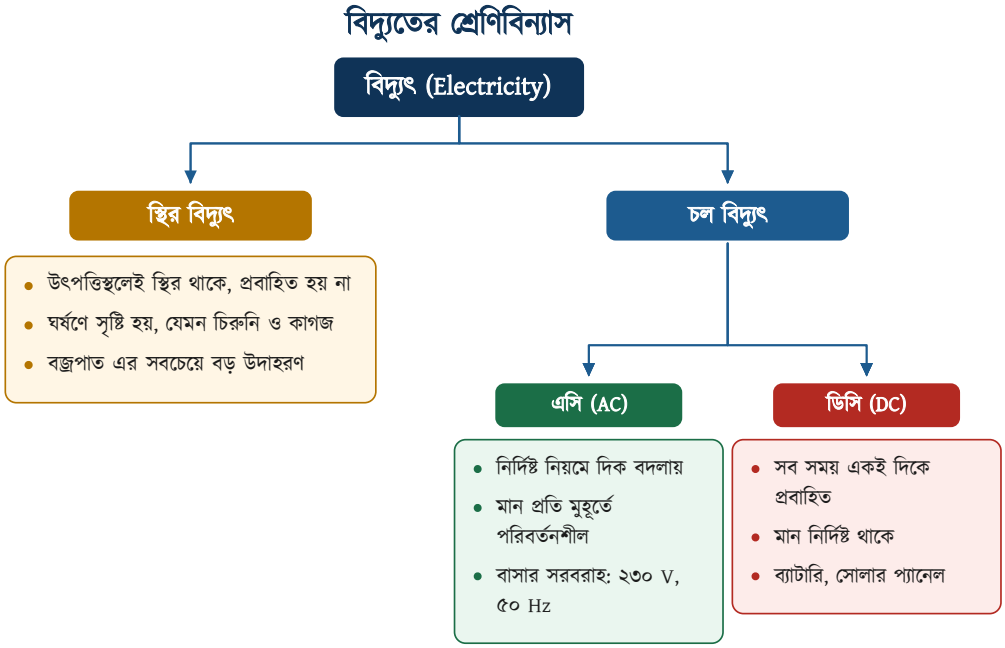৪.১.২ বিদ্যুতের প্রকারভেদ

প্রবাহের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ দুই প্রকার: স্থির বিদ্যুৎ ও চল বিদ্যুৎ। প্রবাহের দিক অনুযায়ী চল বিদ্যুৎ আবার দুই ভাগে বিভক্ত: এসি ও ডিসি।

- **স্থির বিদ্যুৎ (Static Electricity):** যে বিদ্যুৎ যেখানে তৈরি হয় সেখানেই জমে থাকে, প্রবাহিত হয় না। দুটি বস্তুর ঘর্ষণে এটি উৎপন্ন হয়; বজ্রপাত এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।
- **চল বিদ্যুৎ (Current Electricity):** যে বিদ্যুৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। ঘরবাড়ি ও কলকারখানার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এই বিদ্যুতেই চলে।




চিত্র ৪.২: *বিদ্যুতের শ্রেণিবিন্যাস*

৪.১.৩ এসি ও ডিসি কারেন্ট

> 📘 **সংজ্ঞা: এসি ও ডিসি**
>
> **এসি (Alternating Current, AC):** যে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় নির্দিষ্ট নিয়মে দিক পরিবর্তন করে এবং যার মান প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল।
>
> **ডিসি (Direct Current, DC):** যে কারেন্ট সব সময় একই দিকে প্রবাহিত হয় এবং যার মান নির্দিষ্ট থাকে।

সারণি ৪.১: এসি ও ডিসি কারেন্টের তুলনা

বিষয়	এসি (AC)	ডিসি (DC)
প্রবাহের দিক	নির্দিষ্ট নিয়মে দিক বদলায়	সব সময় একই দিকে
মান	প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল	নির্দিষ্ট ও স্থির
উৎস	অল্টারনেটর, জাতীয় গ্রিড	ব্যাটারি, সোলার প্যানেল, সেল
ভোল্টেজ পরিবর্তন	ট্রান্সফরমারে সহজে বাড়ানো-কমানো যায়	সহজে করা যায় না
দূরবর্তী সঞ্চালন	ট্রান্সফরমারে ভোল্টেজ বাড়িয়ে কম ক্ষতিতে দূরে পাঠানো যায়	সাধারণ ব্যবস্থায় ভোল্টেজ বাড়ানো-কমানো কঠিন
ফ্রিকোয়েন্সি	আছে (বাংলাদেশে ৫০ Hz)	নেই (০ Hz)
ব্যবহার	গৃহস্থালি ও শিল্প সরবরাহ	ইলেকট্রনিক যন্ত্র, চার্জিং, IPS ব্যাটারি

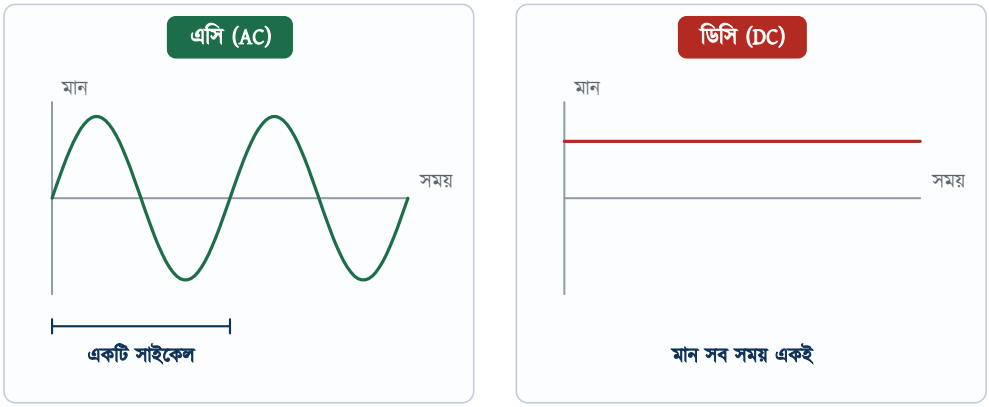

চিত্র ৪.৩: *এসি ও ডিসি তরঙ্গের পার্থক্য*

৪.২ কারেন্ট


> 📘 **সংজ্ঞা: কারেন্ট**
>
> কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে মুক্ত ইলেকট্রন একটি নির্দিষ্ট দিকে যে হারে প্রবাহিত হয়, তাকে **কারেন্ট** (Current) বলে।

সারণি ৪.২: কারেন্ট সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	I বা i
একক	অ্যাম্পিয়ার (A বা Amp.)
পরিমাপক যন্ত্র	অ্যামিটার (লোডের সঙ্গে সিরিজে সংযোগ)
সূত্র	I = Q / t (Q = চার্জ, t = সময়)
ছোট একক	মিলি-অ্যাম্পিয়ার (১ mA = ০.০০১ A)

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে। কিন্তু বিদ্যুৎ আবিষ্কারের শুরুতে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে প্রবাহ ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকের দিকে যায়। এই দিককে **প্রচলিত কারেন্টের দিক** (Conventional Current) বলে, এবং আজও সব সার্কিট ডায়াগ্রামে এই দিকই দেখানো হয়।

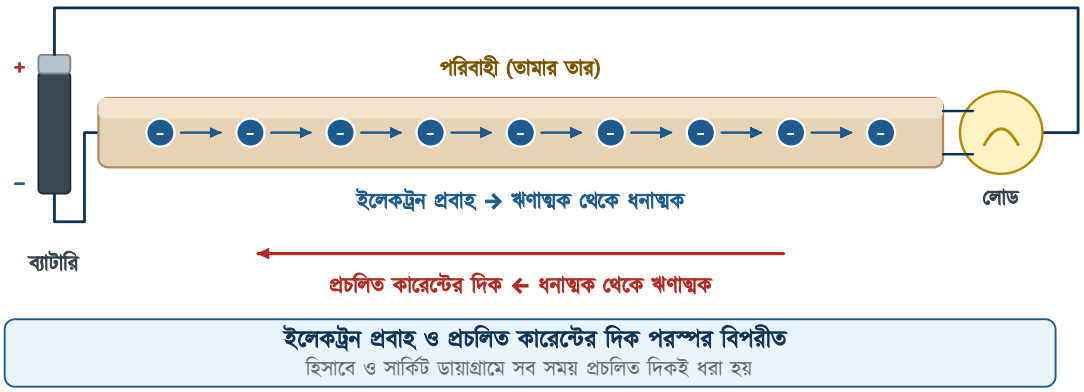পরিবাহীর ভেতরে ইলেকট্রন প্রবাহ ও কারেন্টের দিক



চিত্র ৪.৪: *পরিবাহীর ভেতরে ইলেকট্রন প্রবাহ ও প্রচলিত কারেন্টের দিক*

৪.৩ ভোল্টেজ

> 📘 **সংজ্ঞা: ভোল্টেজ**
>
> যে বৈদ্যুতিক চাপের ফলে পরিবাহীর মুক্ত ইলেকট্রন একদিকে প্রবাহিত হয়, তাকে **ভোল্টেজ** (Voltage) বলে। দুই বিন্দুর মধ্যে এই চাপের পার্থক্যকে বিভব পার্থক্যও বলা হয়।

পানির পাইপের সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি সহজে বোঝা যায়। পানির চাপ যেমন পানিকে প্রবাহিত করে, ভোল্টেজ তেমনি ইলেকট্রনকে প্রবাহিত করে। চাপ না থাকলে যেমন পানি চলে না, ভোল্টেজ না থাকলেও তেমনি কারেন্ট প্রবাহিত হয় না।

সারণি ৪.৩: ভোল্টেজ সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	V বা E
একক	ভোল্ট (V)
পরিমাপক যন্ত্র	ভোল্টমিটার: লোডের সঙ্গে প্যারালালে সংযোগ
বাংলাদেশে সরবরাহ	লাইন-নিউট্রাল ২৩০ V; লাইন-লাইন ৪০০ V
বড় একক	কিলোভোল্ট (১ kV = ১০০০ V)

৪.৪ রোধ (রেজিস্ট্যান্স)

> 📘 **সংজ্ঞা: রোধ**
>
> পরিবাহীর যে ধর্মের কারণে এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ বাধা পায়, তাকে **রোধ** বা **রেজিস্ট্যান্স** (Resistance) বলে।

সারণি ৪.৪: রোধ সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য


বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	R বা r
একক	ওহম (Ω)
পরিমাপক যন্ত্র	ওহমমিটার বা মাল্টিমিটার (সাপ্লাই বন্ধ অবস্থায়)
প্রকারভেদ	স্থির (Fixed) ও পরিবর্তনশীল (Variable)
বড় একক	কিলো-ওহম (kΩ), মেগা-ওহম (MΩ)

৪.৪.১ রোধের নির্ধারক বিষয়

একই উপাদানের তৈরি হলেও সব তারের রোধ সমান হয় না। একটি পরিবাহীর রোধ মূলত চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, উপাদানের আপেক্ষিক রোধ এবং তাপমাত্রা। প্রথম তিনটির সম্পর্ক নিচের সূত্রে প্রকাশ করা হয়:

যেখানে ρ হলো উপাদানের আপেক্ষিক রোধ (Ω·m), L দৈর্ঘ্য (m) এবং A প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল (বর্গমিটার)।

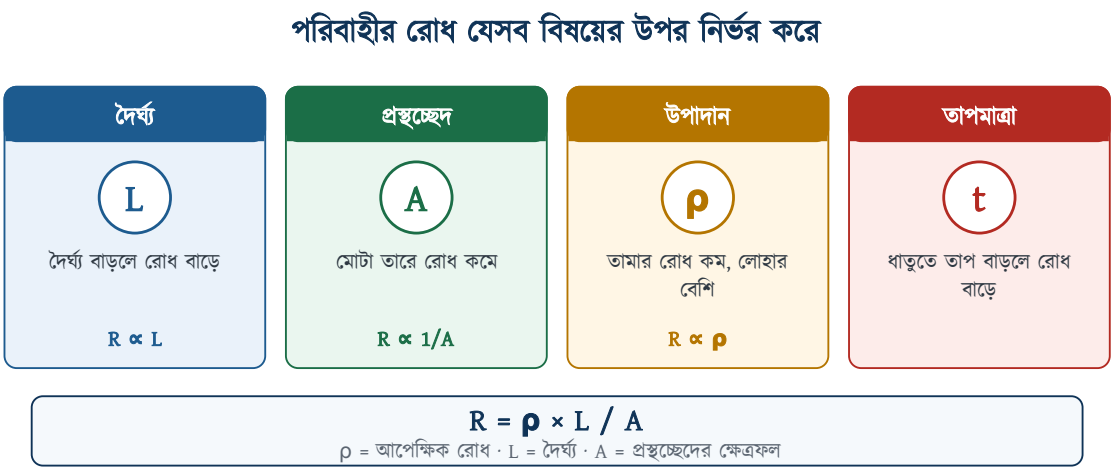
> ✔️ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> এই সূত্র থেকে বোঝা যায়, লম্বা লাইনে কেন মোটা তার লাগে। দৈর্ঘ্য বাড়লে রোধ বাড়ে, ফলে ভোল্টেজ ড্রপ বেড়ে যায়; প্রস্থচ্ছেদ বাড়ালে রোধ কমে এবং ড্রপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ক্যাবল সাইজ নির্বাচনের বিস্তারিত হিসাব অধ্যায় ২৩-এ আলোচনা করা হবে।



চিত্র ৪.৫: *পরিবাহীর রোধ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ*

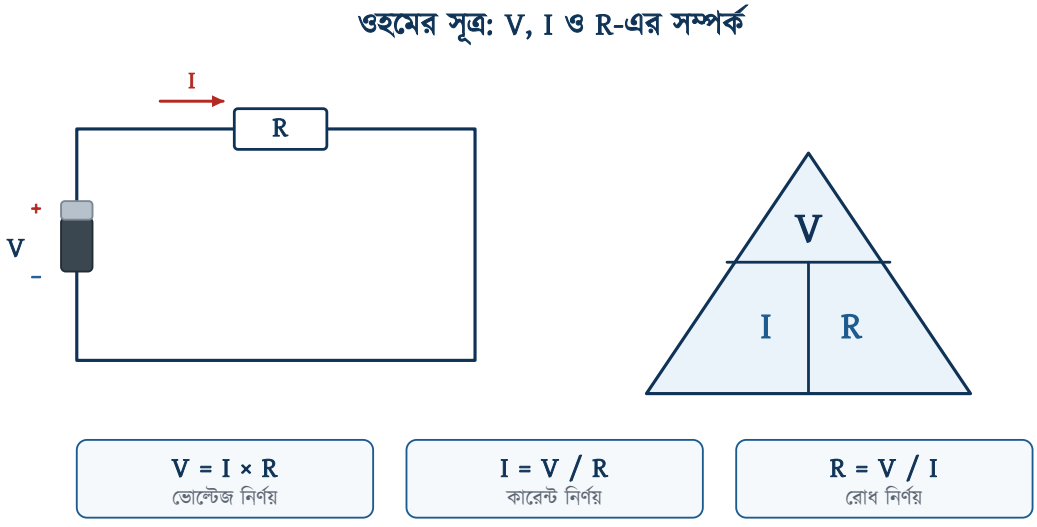৪.৫ ওহমের সূত্র

> 📘 **সংজ্ঞা: ওহমের সূত্র**
>
> তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এবং এর রোধের ব্যস্তানুপাতিক। একে **ওহমের সূত্র** বলে।



চিত্র ৪.৬: *ওহমের সূত্র ও V–I–R সম্পর্ক*

এই সম্পর্কটি সাজিয়ে লিখলে কারেন্ট ও রোধ নির্ণয়ের আরও দুটি রূপ পাওয়া যায়:

৪.৫.১ ওহমের সূত্রের প্রয়োগ

উদাহরণ ৪.১

একটি বাতির রোধ ৪৬০ Ω। ২৩০ V সরবরাহে বাতিটির মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

প্রদত্ত : V = 230 V R = 460 Ω

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

উত্তর : বাতিটির মধ্য দিয়ে 0.5 A কারেন্ট প্রবাহিত হবে।

উদাহরণ ৪.২

একটি হিটারে ২৩০ V সরবরাহে ১০ A কারেন্ট প্রবাহিত হয়। হিটারটির রোধ কত?

প্রদত্ত : V = 230 V I = 10 A

নির্ণেয় : R = ?

সমাধান :

উত্তর : হিটারটির রোধ 23 Ω।

৪.৬ বৈদ্যুতিক পাওয়ার ও এনার্জি

> 📘 **সংজ্ঞা: পাওয়ার ও এনার্জি**
>
> বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের হারকে **বৈদ্যুতিক ক্ষমতা** বা **পাওয়ার (Power)** বলে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহৃত মোট বৈদ্যুতিক শক্তিকে **এনার্জি (Energy)** বলে।

পাওয়ারের একক ওয়াট (W); ১ কিলোওয়াট = ১০০০ ওয়াট।

এনার্জির ব্যবহারিক একক কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)। বিদ্যুৎ বিলের “ইউনিট” বলতে এটিকেই বোঝায়।

সারণি ৪.৫: পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য

বিষয়	পাওয়ার (Power)	এনার্জি (Energy)
অর্থ	শক্তি ব্যবহারের হার	মোট ব্যবহৃত শক্তি
প্রতীক	P	E বা W
একক	ওয়াট (W), কিলোওয়াট (kW)	কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)
সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক	সময়ের উপর নির্ভর করে না	সময়ের উপর নির্ভরশীল
উদাহরণ	১০০ W বাল্ব	১০০ W বাল্ব ১০ ঘণ্টা = ১ kWh

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বিদ্যুৎ বিল মূলত **এনার্জির** উপর হিসাব করা হয়। এক ইউনিট বলতে ১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বোঝায়। বিলের বিস্তারিত হিসাব অধ্যায় ১৭-এ আলোচনা করা হবে।

উদাহরণ ৪.৩

২৩০ V সরবরাহে একটি হিটার ০.৪৩ A কারেন্ট নেয়। হিটারটির পাওয়ার কত এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে?

প্রদত্ত : V = 230 V I = 0.43 A t = 8 × 30 ঘণ্টা

নির্ণেয় : P = ? E = ?

সমাধান :

উত্তর : হিটারটির পাওয়ার প্রায় 99 W এবং মাসিক খরচ প্রায় 23.8 ইউনিট।

বিদ্যুৎ বিলে সাধারণত পূর্ণ ইউনিট ধরা হয়, তাই বিলে প্রায় 24 ইউনিট ধরা হবে।

উদাহরণ ৪.৪

একটি ১৫০০ W ইস্ত্রি ২৩০ V সরবরাহে চলে। ইস্ত্রিটিতে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং প্রতি ইউনিট ৭ টাকা হলে দৈনিক ১ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চালালে বিল কত আসবে?

প্রদত্ত : P = 1500 W = 1.5 kW V = 230 V t = 30 ঘণ্টা

নির্ণেয় : I = ? বিল = ?

সমাধান :

উত্তর : কারেন্ট প্রায় 6.52 A, খরচ 45 ইউনিট এবং মাসিক বিল = 45 × 7 = 315 টাকা।

৪.৭ ফ্রিকোয়েন্সি

📘 **সংজ্ঞা: ফ্রিকোয়েন্সি**

এসি কারেন্টে প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ সাইকেল সম্পন্ন হয়, তাকে **ফ্রিকোয়েন্সি (Frequency)** বলে।

সারণি ৪.৬: ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কিত তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	f
একক	হার্জ (Hz)
বাংলাদেশে মান	৫০ Hz
এক সাইকেলের সময়	T = ১/f = ০.০২ সেকেন্ড
পরিমাপক যন্ত্র	ফ্রিকোয়েন্সি মিটার

৪.৭.১ সাইকেল, পিক ও আরএমএস মান

এসি তরঙ্গ শূন্য থেকে শুরু হয়ে একদিকে বেড়ে সর্বোচ্চে ওঠে, আবার শূন্যে নামে, তারপর উল্টো দিকে সর্বোচ্চে গিয়ে আবার শূন্যে ফেরে। এই সম্পূর্ণ পরিবর্তনকে এক **সাইকেল** বলে। ৫০ Hz বলতে বোঝায়, প্রতি সেকেন্ডে এমন ৫০টি সাইকেল সম্পন্ন হয়।

এক সাইকেলের সর্বোচ্চ মানকে **পিক মান (Peak Value)** বলে; এর প্রতীক Vm। এসি ভোল্টেজ প্রতি মুহূর্তে বদলায়, তাই লাইনের ভোল্টেজ বলতে সাধারণত এর আরএমএস (Root Mean Square, RMS) মান বোঝানো হয়। কোনো রোধে একটি এসি ভোল্টেজ যে পরিমাণ তাপ তৈরি করে, সমান তাপ তৈরি করতে যত ভোল্ট ডিসি লাগে, সেটিই ওই এসি ভোল্টেজের আরএমএস মান। এ কারণে একে **কার্যকর মান**ও বলা হয়।

Σ সূত্র

মিটারের পাঠ, যন্ত্রের নেমপ্লেটে লেখা ভোল্টেজ এবং সরবরাহের “২৩০ V”, সবই **আরএমএস মান**। সে হিসাবে ২৩০ V লাইনের পিক ভোল্টেজ 230 × 1.414 = প্রায় **325 V**। অর্ধ-সাইকেলের গড় মান (Average Value) আরও কম, 0.637 × Vm; এটি মূলত রেকটিফায়ার ও ডিসি সরবরাহের হিসাবে লাগে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ২৩০ V লাইনের ইনসুলেশনকে প্রতি সাইকেলে প্রায় ৩২৫ ভোল্টের পিক সহ্য করতে হয়, তাই ইনসুলেশন সব সময় সরবরাহ ভোল্টেজের চেয়ে বেশি মানের হয়। ফ্যানের ক্যাপাসিটর মোটরের কয়েলের সঙ্গে সিরিজে থাকে, ফলে এর দুই প্রান্তে সরবরাহের চেয়েও বেশি ভোল্টেজ পড়ে। এ কারণে ২৩০ V লাইনের ফ্যানে 350–450 V AC রেটিংয়ের ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয় (অধ্যায় ১২ দ্রষ্টব্য)।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক না থাকলে মোটরের গতি বদলে যায় এবং যন্ত্র গরম হয়ে নষ্ট হতে পারে। তাই জেনারেটর চালানোর সময় ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ Hz-এ স্থির রাখা জরুরি।

৪.৮ ক্যাপাসিট্যান্স ও ইন্ডাক্ট্যান্স

৪.৮.১ ক্যাপাসিটর ও ক্যাপাসিট্যান্স

দুটি পরিবাহী প্লেটের মাঝখানে একটি অপরিবাহী পদার্থ (ডাইইলেকট্রিক) বসিয়ে যে যন্ত্র তৈরি করা হয়, তাকে **ক্যাপাসিটর** বলে। প্লেট দুটির মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকলে প্লেটে বৈদ্যুতিক চার্জ জমা থাকে। ক্যাপাসিটরের চার্জ জমা রাখার এই ক্ষমতাকে **ক্যাপাসিট্যান্স** বলে।

- প্রতীক C, একক **ফ্যারাড (F)**; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মাইক্রোফ্যারাড (μF) ব্যবহৃত হয়;
- গঠন অনুযায়ী: স্থির (Fixed) ও পরিবর্তনশীল (Variable);
- পোলারিটি অনুযায়ী: পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড;
- পোলারাইজড ক্যাপাসিটর অবশ্যই সঠিক ধনাত্মক-ঋণাত্মক দিক মিলিয়ে লাগাতে হয়;
- সিলিং ফ্যানে রান ক্যাপাসিটর, আর অনেক সিঙ্গেল ফেজ মোটরে স্টার্টিং ও রান ক্যাপাসিটর ব্যবহৃত হয় (অধ্যায় ১২, ১৮)।

৪.৮.২ ইন্ডাক্টর ও ইন্ডাক্ট্যান্স

ইনসুলেটেড তার কয়েল (কুণ্ডলী) আকারে পেঁচিয়ে **ইন্ডাক্টর** তৈরি করা হয়। এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলে চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং সেখানে শক্তি জমা থাকে। এ কারণে ইন্ডাক্টর তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের যেকোনো পরিবর্তনে বাধা দেয়। ইন্ডাক্টরের এই ধর্মকে **ইন্ডাক্ট্যান্স** বলে; এর প্রতীক L এবং একক **হেনরি (H)**।



চিত্র ৪.৭: *ক্যাপাসিটর ও ইন্ডাক্টরের গঠন*

৪.৯ একক, উপসর্গ ও পরিবাহীর রং সংকেত

সারণি ৪.৭: মৌলিক বৈদ্যুতিক রাশি, একক ও পরিমাপক যন্ত্র

রাশি	প্রতীক	একক	এককের সংকেত	পরিমাপক যন্ত্র
কারেন্ট	I	অ্যাম্পিয়ার	A	অ্যামিটার
ভোল্টেজ	V	ভোল্ট	V	ভোল্টমিটার
রোধ	R	ওহম	Ω	ওহমমিটার
পাওয়ার	P	ওয়াট	W	ওয়াটমিটার
এনার্জি	E	কিলোওয়াট-ঘণ্টা	kWh	এনার্জি মিটার
ফ্রিকোয়েন্সি	f	হার্জ	Hz	ফ্রিকোয়েন্সি মিটার
ক্যাপাসিট্যান্স	C	ফ্যারাড	F	LCR মিটার
ইন্ডাক্ট্যান্স	L	হেনরি	H	LCR মিটার

সারণি ৪.৮: প্রচলিত এককের উপসর্গ

উপসর্গ	সংকেত	গুণক	উদাহরণ
মেগা	M	১০ লক্ষ	১ MΩ = ১০,০০,০০০ Ω
কিলো	k	১ হাজার	১ kW = ১০০০ W
মিলি	m	১ হাজার ভাগের ১ ভাগ	১ mA = ০.০০১ A
মাইক্রো	μ	১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ	১ μF = ০.০০০০০১ F

৪.৯.১ পরিবাহীর রং সংকেত: IEC ও BNBC

কোন তার কোন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তা যেন দেখেই বোঝা যায়, সে জন্য আন্তর্জাতিক মান **IEC 60445**-এ পরিবাহীর রং নির্ধারণ করা আছে। আগের **IEC 60446** মানটি এখন IEC 60445-এর অন্তর্ভুক্ত।

> ⚠ **তারের রং: IEC ও BNBC-র পার্থক্য**
>
> এখানে একটি কথা পরিষ্কার করে জেনে রাখা দরকার। **BNBC IEC-র রঙের নিয়ম হুবহু অনুসরণ করে না।** BNBC-র সারণি ৮.১.২ (ধারা ১.৩.৯.৩.১৫) অনুযায়ী তিন ফেজের রং **লাল, হলুদ ও নীল** এবং নিউট্রালের রং **কালো**। অর্থাৎ BNBC-তে **নীল একটি ফেজের রং**, অথচ IEC-তে নীল মানে নিউট্রাল; উল্টোটা বুঝলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বাংলাদেশের বাজারে দুই নিয়মের ক্যাবলই পাওয়া যায়, তাই শুধু রং দেখে সিদ্ধান্ত না নিয়ে টেস্টার বা মিটার দিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে। কেবল আর্থের রং দুই নিয়মেই একই: সবুজ-হলুদ। দুই নিয়মের পূর্ণ তুলনা অধ্যায় ২৩-এ আছে।

পরিবাহীর রং সংকেত: IEC ও BNBC

পরিবাহী	চিহ্ন	IEC 60445	BNBC (সারণি ৮.১.২)
ফেজ (প্রথম)	L বা L1	বাদামি	লাল
ফেজ (দ্বিতীয়)	L2	কালো	হলুদ
ফেজ (তৃতীয়)	L3	ধূসর	নীল
নিউট্রাল	N	নীল	কালো
আর্থ	PE	সবুজ-হলুদ	সবুজ-হলুদ

নীল তার IEC-তে নিউট্রাল, কিন্তু BNBC-তে ফেজ
দুই নিয়মে মিল শুধু আর্থে: সবুজ-হলুদ

চিত্র ৪.৮: *পরিবাহীর রং সংকেত: IEC ও BNBC*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সবুজ-হলুদ রং কেবল আর্থ বা প্রোটেক্টিভ পরিবাহীর জন্য সংরক্ষিত। এই রঙের তার ফেজ বা নিউট্রাল হিসেবে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমন করলে পরে যিনি ওই লাইনে কাজ করবেন, তিনি ভুল বুঝে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন।

৪.১০ সারসংক্ষেপ

- পরিবাহীর মুক্ত ইলেকট্রনের একমুখী প্রবাহকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বা কারেন্ট বলে।
- বিদ্যুৎ দুই প্রকার: স্থির ও চল; চল বিদ্যুৎ আবার এসি ও ডিসি।
- কারেন্টের একক অ্যাম্পিয়ার (A), ভোল্টেজের ভোল্ট (V), রোধের ওহম (Ω)।
- অ্যামিটার লোডের সঙ্গে সিরিজে এবং ভোল্টমিটার প্যারালালে সংযোগ করতে হয়।
- ওহমের সূত্র: **V = I × R**; এ থেকে I ও R-ও নির্ণয় করা যায়।
- রোধ দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক ও প্রস্থচ্ছেদের ব্যস্তানুপাতিক: R = ρL/A।
- পাওয়ার P = V × I (ওয়াট); এনার্জি E = P × t (kWh)। বিদ্যুৎ বিল মূলত এনার্জির উপর হিসাব করা হয়।
- বাংলাদেশে সরবরাহ ২৩০ V (লাইন–নিউট্রাল), ৪০০ V (লাইন–লাইন), ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ Hz।
- সরবরাহের ২৩০ V হলো **আরএমএস মান**; এর পিক মান 1.414 × 230 = প্রায় 325 V। ইনসুলেশন ও ক্যাপাসিটর বাছাইয়ের সময় এই পিক মানও বিবেচনায় রাখতে হয়।
- IEC 60445 অনুসারে বাদামি = ফেজ, নীল = নিউট্রাল, সবুজ-হলুদ = আর্থ; কিন্তু BNBC-তে ফেজ লাল-হলুদ-নীল ও নিউট্রাল কালো; দুই নিয়ম এক নয়।

৪.১১ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৪.৯: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Electron	ইলেকট্রন	পরমাণুর ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণা
Free Electron	মুক্ত ইলেকট্রন	সহজে পরমাণু ছাড়তে পারে এমন ইলেকট্রন
Current	কারেন্ট / তড়িৎপ্রবাহ	ইলেকট্রন প্রবাহের হার
Voltage	ভোল্টেজ	ইলেকট্রনকে চালনাকারী বল
Resistance	রোধ	কারেন্ট প্রবাহে বাধা
Resistivity	আপেক্ষিক রোধ	উপাদানের নিজস্ব রোধধর্ম (ρ), একক Ω·m
Power	পাওয়ার / ক্ষমতা	শক্তি ব্যবহারের হার
Energy	এনার্জি / শক্তি	মোট ব্যবহৃত বিদ্যুৎ (kWh)

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Frequency	ফ্রিকোয়েন্সি	প্রতি সেকেন্ডে সাইকেল সংখ্যা
Peak Value	পিক মান	এক সাইকেলের সর্বোচ্চ মান (Vm)
RMS Value	আরএমএস বা কার্যকর মান	মিটার ও নেমপ্লেটে যে মান লেখা থাকে
Alternating Current	এসি কারেন্ট	দিক পরিবর্তনশীল প্রবাহ
Direct Current	ডিসি কারেন্ট	একমুখী প্রবাহ
Capacitance	ক্যাপাসিট্যান্স	চার্জ ধারণের ক্ষমতা (F)
Inductance	ইন্ডাক্ট্যান্স	কারেন্ট পরিবর্তনে বাধা দেওয়ার ধর্ম (H)
Cycle	সাইকেল	তরঙ্গের একবার পূর্ণ ওঠানামা
Hertz (Hz)	হার্জ	ফ্রিকোয়েন্সির একক: সাইকেল/সেকেন্ড
Coulomb (C)	কুলম্ব	বৈদ্যুতিক চার্জের একক
Conductor	কন্ডাক্টর / পরিবাহী	মুক্ত ইলেকট্রন বেশি: বিদ্যুৎ চালায়
Insulator	ইনসুলেটর	প্রায় নেই; বিদ্যুৎ চালায় না
Semiconductor	সেমিকন্ডাক্টর	পরিবাহী ও ইনসুলেটরের মাঝামাঝি উপাদান
Resistor	রেজিস্টর	নির্দিষ্ট মানের রোধ দেওয়া উপাদান
Capacitor	ক্যাপাসিটর	চার্জ জমা রাখে (একক F)
Inductor	ইন্ডাক্টর	কয়েল: কারেন্ট পরিবর্তনে বাধা দেয় (একক H)
Battery	ব্যাটারি	রাসায়নিক শক্তি থেকে DC ভোল্টেজ
Generator	জেনারেটর	যান্ত্রিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ তৈরি
Transformer	ট্রান্সফরমার	AC ভোল্টেজ বাড়ায়-কমায়
Solar Cell	সোলার সেল	আলো থেকে সরাসরি DC তৈরি করে
Multimeter	মাল্টিমিটার	ভোল্ট, কারেন্ট ও রোধ একসঙ্গে মাপে (অধ্যায় ৮)
Ammeter	অ্যামিটার	কারেন্ট মাপার যন্ত্র
Voltmeter	ভোল্টমিটার	ভোল্টেজ মাপার যন্ত্র
Ohmmeter	ওহমমিটার	রোধ মাপার যন্ত্র
Energy Meter	এনার্জি মিটার	ব্যবহৃত বিদ্যুৎ (kWh) মাপে (অধ্যায় ১৭)

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Phase / Line	ফেজ / লাইন	জীবন্ত কারেন্ট-বহনকারী তার
Neutral	নিউট্রাল	সার্কিট সম্পূর্ণ করার ফেরত তার
Ground / Earth	গ্রাউন্ড / আর্থ	মাটির সঙ্গে নিরাপত্তা সংযোগ
IEC 60445	আইইসি ৬০৪৪৫	পরিবাহীর রং ও চিহ্ন নির্ধারণী মান

৪.১২ অনুশীলনী

৪.১২.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কারেন্টের একক কোনটি?

(ক) অ্যাম্পিয়ার (খ) ওহম

(গ) ওয়াট (ঘ) ভোল্ট

২. ভোল্টেজের প্রতীক কোনটি?

(ক) P (খ) I

(গ) R (ঘ) V

৩. রোধের একক কোনটি?

(ক) হার্জ (খ) ফ্যারাড

(গ) ওহম (ঘ) হেনরি

৪. ওহমের সূত্র কোনটি?

(ক) V = I / R (খ) V = I × R

(গ) I = V × R (ঘ) R = I × V

৫. বাংলাদেশের সরবরাহ ফ্রিকোয়েন্সি কত?

(ক) ৫০ Hz (খ) ৬০ Hz

(গ) ৪০ Hz (ঘ) ১০০ Hz

৬. লাইন–নিউট্রাল ভোল্টেজ কত?

(ক) ১১০ V **(খ)** ২৩০ V

(গ) ৪০০ V **(ঘ)** ৪৪০ V

৭. পাওয়ারের সূত্র কোনটি?

(ক) P = V + I **(খ)** P = V / I

(গ) P = V × I **(ঘ)** P = I / V

৮. বিদ্যুৎ বিল মূলত কীসের উপর হিসাব করা হয়?

(ক) এনার্জি **(খ)** ভোল্টেজ

(গ) কারেন্ট **(ঘ)** পাওয়ার

৯. ক্যাপাসিট্যান্সের একক কোনটি?

(ক) ওহম **(খ)** ওয়াট

(গ) হেনরি **(ঘ)** ফ্যারাড

১০. ইন্ডাক্ট্যান্সের একক কোনটি?

(ক) ফ্যারাড **(খ)** হার্জ

(গ) হেনরি **(ঘ)** কুলম্ব

১১. অ্যামিটার লোডের সঙ্গে কীভাবে সংযোগ করা হয়?

(ক) সিরিজে **(খ)** যেকোনোভাবে

(গ) আর্থের সঙ্গে **(ঘ)** প্যারালালে

১২. IEC 60445 অনুসারে নিউট্রাল তারের রং কী?

(ক) বাদামি **(খ)** নীল

(গ) সবুজ-হলুদ **(ঘ)** কালো

১৩. সবুজ-হলুদ রঙের তার কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?

(ক) কন্ট্রোল **(খ)** ফেজ

(গ) নিউট্রাল **(ঘ)** আর্থ

১৪. রোধ কীসের সমানুপাতিক?

(ক) প্রস্থচ্ছেদ **(খ)** দৈর্ঘ্য

(গ) ভোল্টেজ **(ঘ)** কারেন্ট

১৫. একটি সাইকেলের সময় ৫০ Hz-এ কত?

(ক) ০.১ সে. **(খ)** ০.০১ সে.

(গ) ০.০২ সে. **(ঘ)** ০.০৫ সে.

১৬. সকেটে মাপা ২৩০ V কোন মান নির্দেশ করে?

(ক) পিক মান **(খ)** গড় মান

(গ) তাৎক্ষণিক মান **(ঘ)** আরএমএস মান

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-ঘ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-খ, ৭-গ, ৮-ক, ৯-ঘ, ১০-গ, ১১-ক, ১২-খ, ১৩-ঘ, ১৪-খ, ১৫-গ, ১৬-ঘ

৪.১২.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইলেকট্রিসিটি কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

২. মুক্ত ইলেকট্রন কাকে বলে? পরিবাহিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

৩. স্থির ও চল বিদ্যুতের পার্থক্য লিখুন।

৪. এসি ও ডিসি কারেন্টের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৫. কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রোধের সংজ্ঞা, প্রতীক ও একক লিখুন।

৬. ওহমের সূত্র বিবৃত করুন এবং এর তিনটি রূপ লিখুন।

৭. পরিবাহীর রোধ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৮. পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য লিখুন।

৯. ফ্রিকোয়েন্সি কাকে বলে? বাংলাদেশে এর মান কত?

১০. পিক মান ও আরএমএস মান বলতে কী বোঝায়? ২৩০ V লাইনের পিক ভোল্টেজ কত?

১১. ক্যাপাসিটর কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

১২. ইন্ডাক্ট্যান্স কাকে বলে? এর একক কী?

১৩. IEC 60445 অনুসারে ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ তারের রং লিখুন।

৪.১২.৩ গ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি বাতির রোধ ৯২০ Ω। ২৩০ V সরবরাহে এর মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

২. একটি হিটার ২৩০ V-এ ৮ A কারেন্ট নেয়। এর রোধ ও পাওয়ার নির্ণয় করুন।

৩. ১৫০০ W-এর একটি ইস্ত্রি ২৩০ V-এ চলে। এতে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

৪. ৬০ W-এর ৫টি বাতি দৈনিক ৬ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে?

৫. প্রতি ইউনিট ৭ টাকা হলে উপরের প্রশ্নের বিদ্যুৎ বিল কত হবে?

৬. একটি তারের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ ও প্রস্থচ্ছেদ অর্ধেক করলে রোধ কতগুণ হবে?

৪.১২.৪ ঘ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরমাণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে মুক্ত ইলেকট্রন কীভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা করুন।

২. এসি ও ডিসি কারেন্টের সংজ্ঞা, তরঙ্গচিত্র ও তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩. ওহমের সূত্র ব্যাখ্যা করে V, I ও R-এর সম্পর্ক উদাহরণসহ দেখান।

৪. পাওয়ার ও এনার্জি কী? সূত্রসহ ব্যাখ্যা করে একটি বাড়ির মাসিক ইউনিট হিসাব দেখান।

৫. পরিবাহীর রোধ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ চিত্রসহ আলোচনা করুন।

৪.১২.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৪.১০: অধ্যায় ৪-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	মাল্টিমিটার দিয়ে ব্যাটারির ভোল্টেজ পরিমাপ	মাল্টিমিটার, ব্যাটারি	ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ
২	সকেটে এসি ভোল্টেজ পরিমাপ করে ২৩০ V যাচাই	মাল্টিমিটার, সকেট	এসি ভোল্টেজ পরিমাপ
৩	রেজিস্টরের রোধ মেপে ওহমের সূত্র যাচাই	মাল্টিমিটার, রেজিস্টর, ব্যাটারি	ওহমের সূত্রের প্রয়োগ
৪	বিভিন্ন রঙের তার শনাক্ত করে ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ আলাদা করা	নমুনা ক্যাবল, লাইন টেস্টার	IEC 60445 রং সংকেত

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
৫	একটি লোডের পাওয়ার ও দৈনিক এনার্জি হিসাব করা	নেমপ্লেট, ক্যালকুলেটর	পাওয়ার ও এনার্জি হিসাব